

Calcular las corrientes que fluyen, los voltajes y la resistencia equivalente total de los circuitos mostrados..

$$R_1=R_4=20\Omega \quad R_3=R_6=30\Omega \quad R_2=5\Omega \quad R_5=10\Omega$$

